

# Análisis de respuesta en frecuencia de circuitos RC y RLC

Robiglio Belén, Valdivia Ricardo, Pereyra Arcija Lucía, Laborde Bautista

Experimentos Electromagnéticos 2026, Grupo 3. Departamento de Física, Fac. de Cs. Exactas,  
Universidad Nacional de La Plata, C.C. 64, 1900, La Plata, Argentina

6 de mayo de 2026

## Resumen

### 1. Introducción

Una línea de transmisión es un medio físico por el cual se propaga una señal eléctrica desde un emisor a un receptor. A diferencia de un circuito eléctrico, el cual supone que las dimensiones físicas de la red son mucho menores que la longitud de onda que se propaga (modelo de elementos *concentrados*), las líneas de transmisión se modelan como elementos *distribuidos*, permitiendo el análisis de señales con longitud de onda comparable a las dimensiones del circuito. [3]

En su forma más usual, una línea de transmisión consiste en un hilo conductor concéntrico a una lámina cilíndrica también conductora, llamada línea coaxial (ver Figura 1a). La corriente que circula por el hilo conductor genera un campo magnético, el cual se modela como una inductancia  $L$  en el circuito de la Figura 1b, debido a que el cable no es ideal, se le coloca una resistencia  $R$  en serie. Por otro lado, entre el hilo conductor y la lámina cilíndrica existe una diferencia de potencial  $V$ , la cual puede modelarse como una capacitancia  $C$  en paralelo a una conductancia  $G$ . La capacitancia representa el almacenamiento de energía del campo eléctrico existente entre ambos conductores, mientras que la conductancia simula las pérdidas asociadas a la conductividad del dieléctrico que las separa.

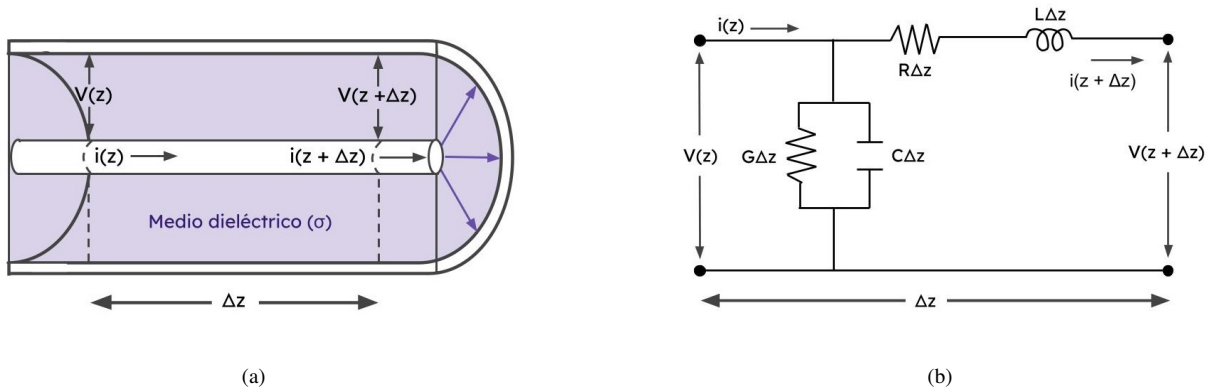


Figura 1: Diagrama de un cable coaxial (a) junto a su circuito equivalente (b).

Las tensiones y corrientes pueden variar tanto en magnitud como en fase a lo largo de la longitud de la línea, por lo que deben describirse como funciones de la posición. De esta manera, cada componente de la red eléctrica ( $R$ ,  $L$ ,  $G$  y  $C$ ) se define por unidad de longitud  $\Delta z$ , obteniendo una ecuación diferencial de segundo orden del potencial  $V$  respecto a  $z$  [4] para el circuito de la Figura 1b como

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = RGV + (RC + LG) \frac{\partial V}{\partial t} + LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} \quad (1)$$


## 2. Materiales y métodos

Se estudió la propagación de un pulso sinusoidal en un arreglo RC en escalera que consta de 16 nodos de resistencias de  $2700(135) \Omega$  y capacitores de  $220(22) \text{ nF}$ , con el objetivo de obtener la impedancia característica del circuito  $Z$  y determinar la constante temporal  $\tau = RC$ . A su vez, se estudió la respuesta de un cable coaxial  $RG-58$  variando la impedancia de carga del sistema  $Z_L$  en tres situaciones distintas tal que  $Z_L = \infty$ , dejando el circuito abierto,  $Z_L = 0$  puentando el circuito, y  $Z_L = Z_C$  siendo  $Z_C = 50 \Omega$  la impedancia característica del circuito [2], de manera de ver la onda reflejada según el coeficiente de reflexión  $\Gamma = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}$  [1].


Para obtener  $Z$  se midió la señal de la primer resistencia y la fuente paulatinamente (Ver Figura 2b), registrando el desfase entre las señales con el objetivo de realizar un diagrama de Nyquist. La obtención de  $\tau$  se realizó con dos métodos, por un lado se mantuvo la frecuencia de la fuente constante a 50Hz y se midió la caída de tensión en cada nodo, por otro lado se varió la frecuencia de la fuente en un rango de  $[0, 500] \text{ Hz}$  midiendo la caída de tensión en el nodo 6 únicamente (Ver Figura 2a). En el margen de bajas frecuencias y sin inductores la ecuación del telegrafista (1) se reduce a

$$V(z, t) = V_0 e^{-\sqrt{\frac{\omega\tau}{2}}z} e^{i(\omega t - \sqrt{\frac{\omega\tau}{2}}z)} \quad (2)$$

Siendo  $V_0$  la amplitud del pulso,  $\tau$  constante de tiempo a determinar,  $z$  el nodo donde se mide y  $\omega$  la frecuencia angular de la fuente. Se utilizó como fuente una señal sinusoidal de amplitud constante mediante un generador de funciones *Sinometer* modelo VC2002 [5]. Tanto la señal de entrada ( $V_0$ ) como la de salida ( $V_S$ ) se registraron a través de un osciloscopio *Tektronix* modelo TDS 220 [6] (ver Figura 2).

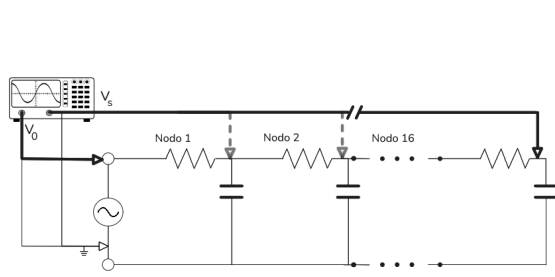

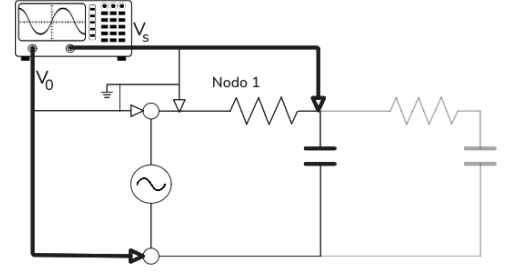(a) Configuración utilizada para obtener la constante de tiempo, donde para frecuencias fijas se midió cada nodo y para frecuencia constante se fijó el nodo 6.



(b) Configuración utilizada para obtener la impedancia del circuito, donde se midió la diferencia de potencial entre la fuente y la primer resistencia.

Figura 2: Esquemas del circuito utilizado para obtener la impedancia y la constante de tiempo del circuito.

## 3. Resultados y discusión

Se presentan los resultados obtenidos a partir de las medidas de voltaje y desfase realizadas en el circuito RC en escalera, así como la respuesta del cable coaxial bajo tres condiciones de impedancia diferentes. En primer lugar, se realizaron diagramas de bode con los datos obtenidos de la configuración en escalera de RC, tanto para las medidas realizadas variando el nodo del circuito a una frecuencia constante, como para las medidas realizadas variando la frecuencia con nodo fijo. A partir de estos diagramas se obtuvo la constante característica del circuito  $\tau$ . Asimismo se realizó un diagrama de Nyquist a partir de medidas realizadas sobre el primer nodo, variando la frecuencia, con el objetivo de comprobar el comportamiento del arreglo. A partir de las mediciones realizadas sobre el circuito RC en escalera, se construyeron diagramas de Bode con el objetivo de caracterizar la propagación de la señal y determinar la constante de tiempo  $\tau$  del sistema. De acuerdo con la ecuación (2), la amplitud de la señal decae exponencialmente con el nodo (?) como  $e^{kz}$  y presenta un corrimiento de fase proporcional a  $z$ , con  $k = \sqrt{\frac{\omega RC}{2}}$ . Esto implica que el logaritmo del módulo y la fase deben depender linealmente tanto de  $z$  como de  $\sqrt{\omega}$ , lo cual permite obtener  $RC$  a partir de ajustes lineales.

### 3.1. Circuito RC en escalera

#### 3.1.1. Medidas a frecuencia constante

En la Figura 3 se muestra el diagrama de Bode obtenido al variar el nodo a frecuencia fija. Se observa que  $\ln(H)$  decrece linealmente con  $z$ , mientras que la fase  $\phi$  crece linealmente, en acuerdo a lo esperado teóricamente. Mediante

ajustes lineales se obtuvo una pendiente  $m_H = -0,307(4)$  para las medidas sobre el módulo y una pendiente  $m_\phi = 0,302(6)$  para las del desfase, como se observa en [Figura 4](#). A partir de estas pendientes se obtuvo una constante de tiempo  $\tau_H = 6,0(2) \times 10^{-4}$  s y  $\tau_\phi = 6,2(2) \times 10^{-4}$  s consistentes con el valor teórico calculado a partir de los componentes del circuito,  $\tau_{\text{ref}} = RC = 5,9(4) \times 10^{-4}$  s.



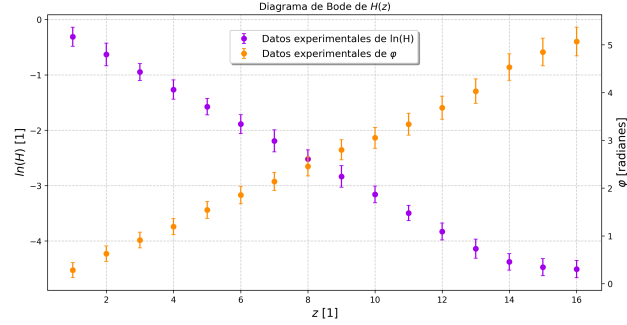


Figura 3: Diagrama de Bode a frecuencia constante. En violeta se muestran los datos correspondientes al logaritmo del módulo y en naranja los datos correspondientes a la fase en radianes. En ambos se observa un comportamiento lineal con respecto al nodo  $z$ .

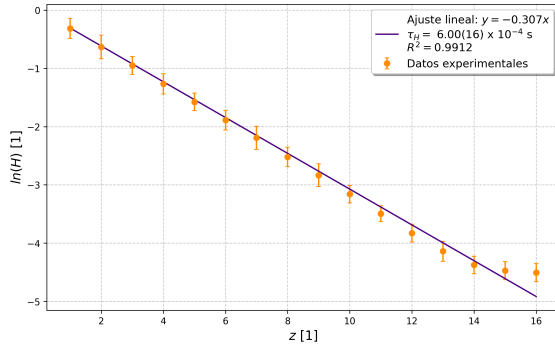

(a) Módulo

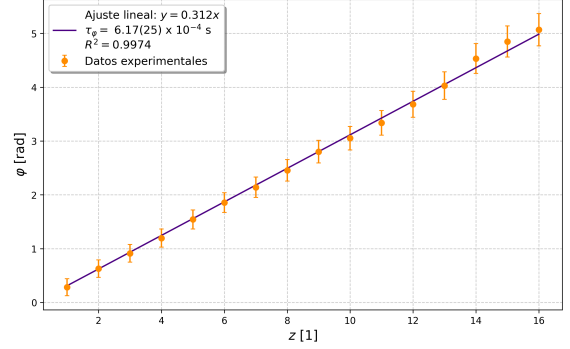

(b) Fase

Figura 4: Ajustes lineales para obtener la constante  $\tau$  a partir de las medidas a frecuencia constante.

En el caso de los datos del módulo, se puede observar que los puntos correspondientes a los nodos 15 y 16, es decir los últimos nodos del circuito, presentan una tendencia a alejarse de la linealidad observada en los demás datos. Esto es de esperar ya que al llegar a los últimos nodos, la aproximación de que el circuito es infinito deja de ser válida.

### 3.1.2. Medidas a nodo fijo

Al fijar el nodo ( $z=6$ ) y variar la frecuencia, se obtuvieron diagramas de Bode en función de  $\sqrt{\omega}$ , como se muestra en la [Figura 5](#). Nuevamente se observa un comportamiento lineal tanto para el módulo como para la fase, en concordancia con la dependencia teórica. Los ajustes lineales permitieron obtener  $\tau_H = 6,7(9) \times 10^{-4}$  s y  $\tau_\phi = 5,4(7) \times 10^{-4}$  s, como se puede ver en [Figura 6](#). Estos valores son consistentes con el valor teórico, lo que refuerza la validez del modelo utilizado para describir el comportamiento del circuito RC en escalera. En este caso las incertidumbres son mayores, lo cual puede atribuirse a errores en la medición de fase a distintas frecuencias y a limitaciones del instrumental.

### 3.1.3. Nyquist de Z

Con el objetivo de comprobar el comportamiento del circuito RC en escalera, se construyó un diagrama de Nyquist a partir de las medidas realizadas sobre el primer nodo, variando la frecuencia en el mismo rango que las medidas realizadas en el nodo 6. Como se puede observar en la [Figura 7](#), los puntos experimentales tienden a seguir un comportamiento lineal, lo cual es consistente con lo que se espera de un arreglo RC en escalera (aca debería haber una referencia a alguien q haya hecho esto antes).

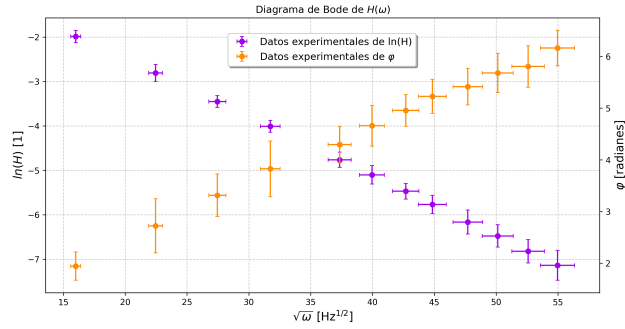


Figura 5: Diagrama de Bode nodo fijo.

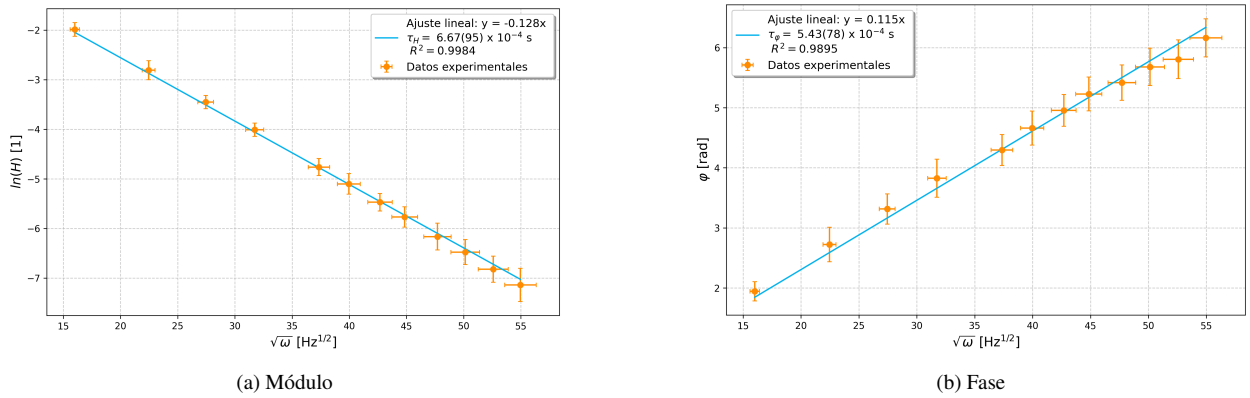


Figura 6: Ajustes lineales para obtener la constante  $\tau$  a partir de las medidas a frecuencia constante.

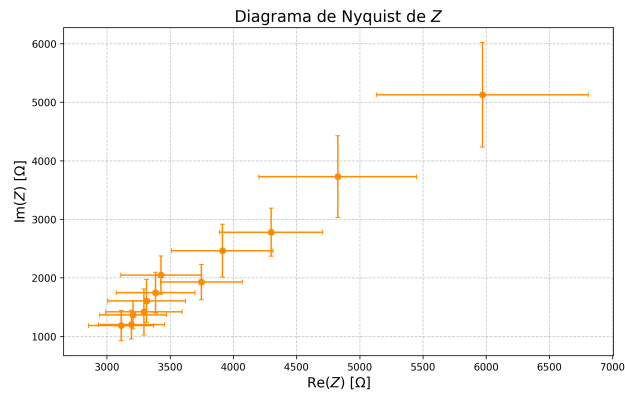


Figura 7: Diagrama de Nyquist para el circuito RC en escalera. Se observa un comportamiento lineal, consistente con lo esperado.

### 3.2. Cable coaxial

En esta parte del experimento se analizó la propagación de pulsos en un cable coaxial bajo distintas condiciones de impedancia: Impedancia nula (cortocircuito), impedancia infinita (circuito abierto) e impedancia igual a la característica del cable. Las mediciones se realizaron con un osciloscopio, donde la señal superior corresponde a la señal de entrada (onda incidente) y la inferior a la señal de salida (onda reflejada). Como se observa en la figura [Figura 8](#), para el caso de resistencia infinita, la señal reflejada presenta la misma polaridad que la señal incidente. Es decir, el pulso reflejado coincide en forma con el pulso de entrada. Esto indica que el extremo del cable se comporta como un circuito abierto, donde no circula corriente. Bajo esta condición, la energía de la onda no puede disiparse, por lo que refleja completamente hacia la fuente idealmente con la misma amplitud, cosa que no es así pues el cable no es un elemento ideal y genera una disipación de energía. Este comportamiento es consistente con un coeficiente de reflexión igual a 1.

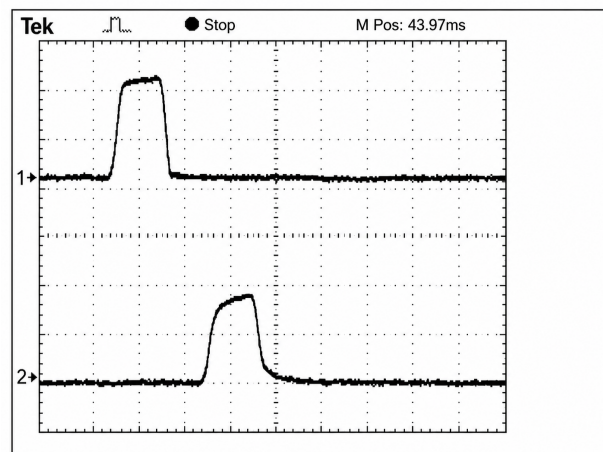


Figura 8: Respuesta del cable coaxial con impedancia infinita (circuito abierto). Se observa que la señal reflejada tiene la misma polaridad que la señal incidente, indicando una reflexión total.

En el caso de resistencia nula, se advierte la presencia de una señal que presenta una polaridad opuesta a la señal incidente en el canal de entrada. Este pulso invertido indica la existencia de una reflexión en el extremos del cable, característica de una terminación en cortocircuito, como se observa en la figura [Figura 9](#). La diferencia temporal entre ambas señales corresponde al tiempo de propagación de ida y vuelta en la línea. Bajo esta condición, la onda se refleja completamente hacia la fuente, pero con una inversión de fase de 180 grados, lo que resulta en una señal reflejada con polaridad opuesta a la señal incidente. Al igual que en el caso anterior, la amplitud de la señal reflejada no coincide exactamente con la señal incidente debido a las pérdidas energéticas en el cable. Este comportamiento concuerda con un coeficiente de reflexión igual a -1.

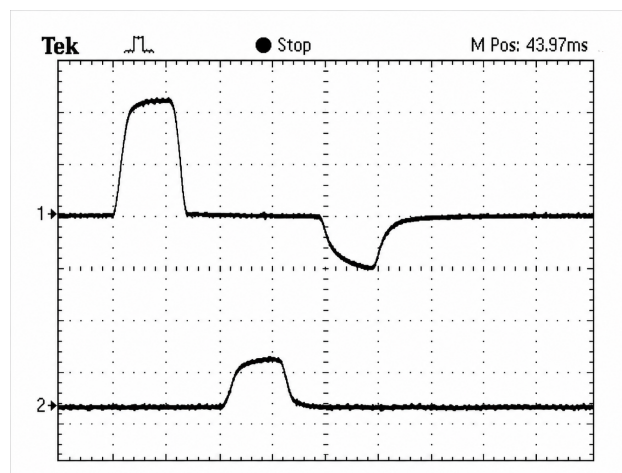


Figura 9: Respuesta del cable coaxial con impedancia nula (cortocircuito). Se observa que la señal reflejada tiene polaridad opuesta a la señal incidente, indicando una reflexión total con inversión de fase.

Finalmente, cuando la impedancia de la terminación es igual a la característica del cable ( $Z_C = 50 \Omega$ ), no se observa señal reflejada. En esta condición, toda la energía de la onda incidente es absorbida, minimizando las reflexiones, como se puede ver en la figura [Figura 10](#). Idealmente, para este caso, el coeficiente de reflexión es nulo.

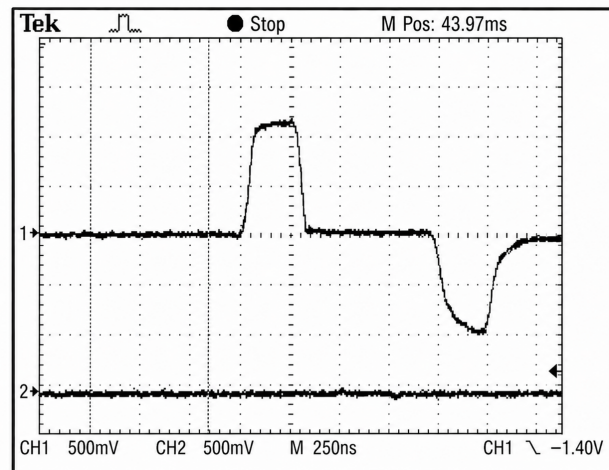


Figura 10: Respuesta del cable coaxial con impedancia igual a la característica del cable. Se observa que no hay señal reflejada, indicando una absorción total de la onda incidente.

## 4. Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran un buen acuerdo con el modelo teórico basado en la ecuación (2). La linealidad observada en todos los gráficos confirma que el circuito RC en escalera se comporta de manera tal que la señal se atenúa y desfasa progresivamente al propagarse. Los valores de  $\tau$  obtenidos por distintos métodos resultan compatibles entre sí dentro de las incertidumbres experimentales, lo cual valida la consistencia de las mediciones. Las discrepancias observadas pueden atribuirse a errores en la medición del desfase y efectos no ideales del circuito. En conjunto, los resultados permiten caracterizar adecuadamente la dinámica del sistema y verificar experimentalmente el comportamiento esperado para una línea RC equivalente.

## 5. Apéndice

### Referencias

- [1] J. S. Bobowski. "Modeling and measuring the non-ideal characteristics of transmission lines". En: *American Journal of Physics* 89.1 (ene. de 2021), págs. 96-104. ISSN: 1943-2909. DOI: [10.1119/10.0001896](https://doi.org/10.1119/10.0001896). URL: <http://dx.doi.org/10.1119/10.0001896>.
- [2] Farnell. *RG58 Coaxial Cable Datasheet*. <https://www.farnell.com/datasheets/2095749.pdf>. Accessed: 2026-05-06. 2015.
- [3] David M. Pozar. *Microwave Engineering*. John Wiley & Sons, 2012, págs. 48-51.
- [4] Daryl W. Preston y Eric R. Dietz. *The Art of Experimental Physics*. John Wiley & Sons, 1991, págs. 43-54.
- [5] Sinometer, Inc. *VC2002 2.0MHz FUNCION GENERATOR*. <http://www.sinometer.com/uploadImage/2012-09-27/2012092714544811255546.jpg>. Accessed: 2026-04-11. 2002.
- [6] Tektronix, Inc. *TDS 200-Series Digital Real-Time Oscilloscope User Manual*. <https://www.tek.com/en/oscilloscope/tds210-manual/tds200-series-user-manual>. Accessed: 2026-04-02. 2002.